


Черчение

11 класс


# Электрические схемы

**Электрическая схема** – это документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.

# Структурные электрические схемы

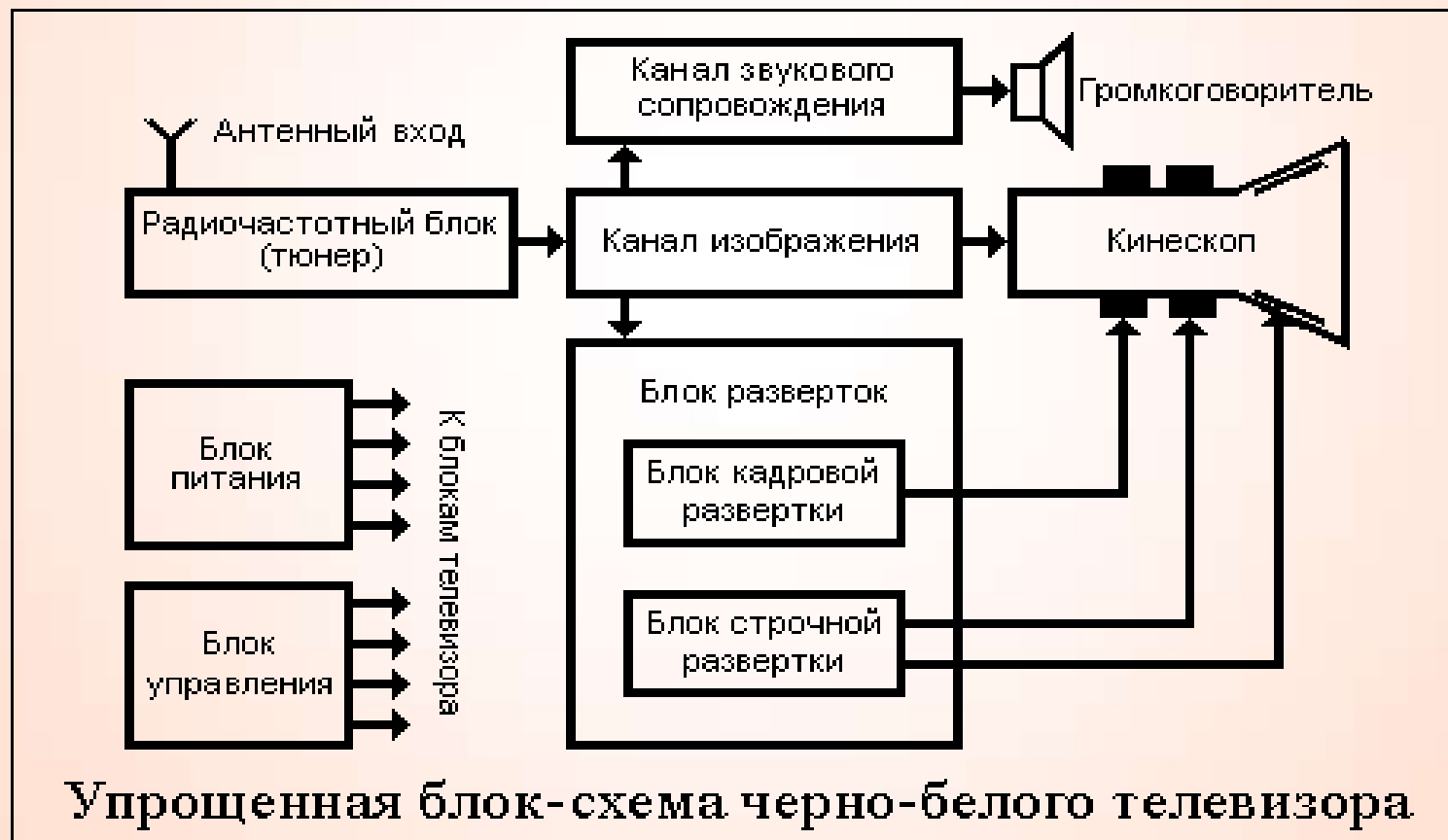


# Функциональные электрические схемы

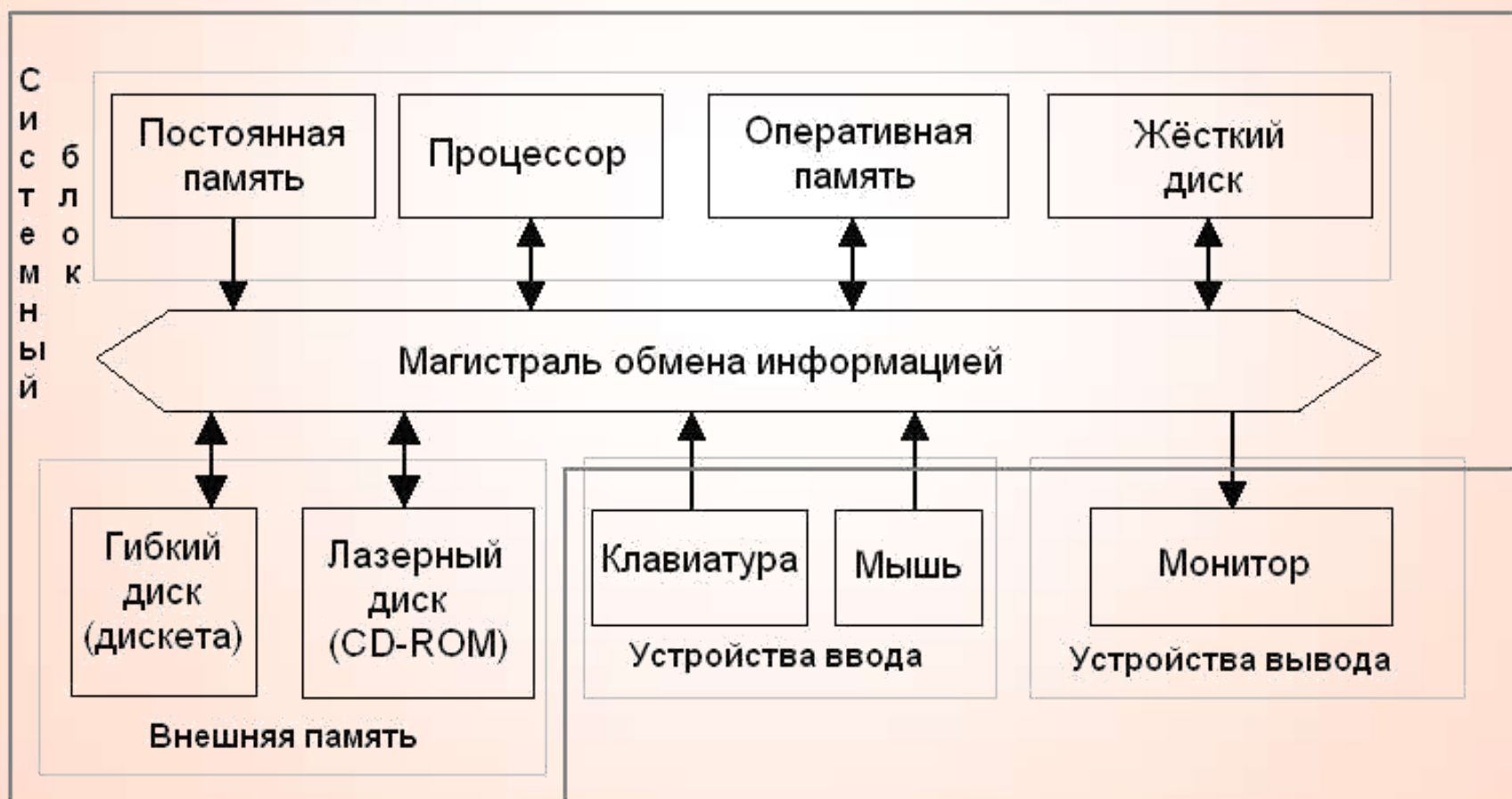


# Принципиальные электрические схемы

RadioStorage.net

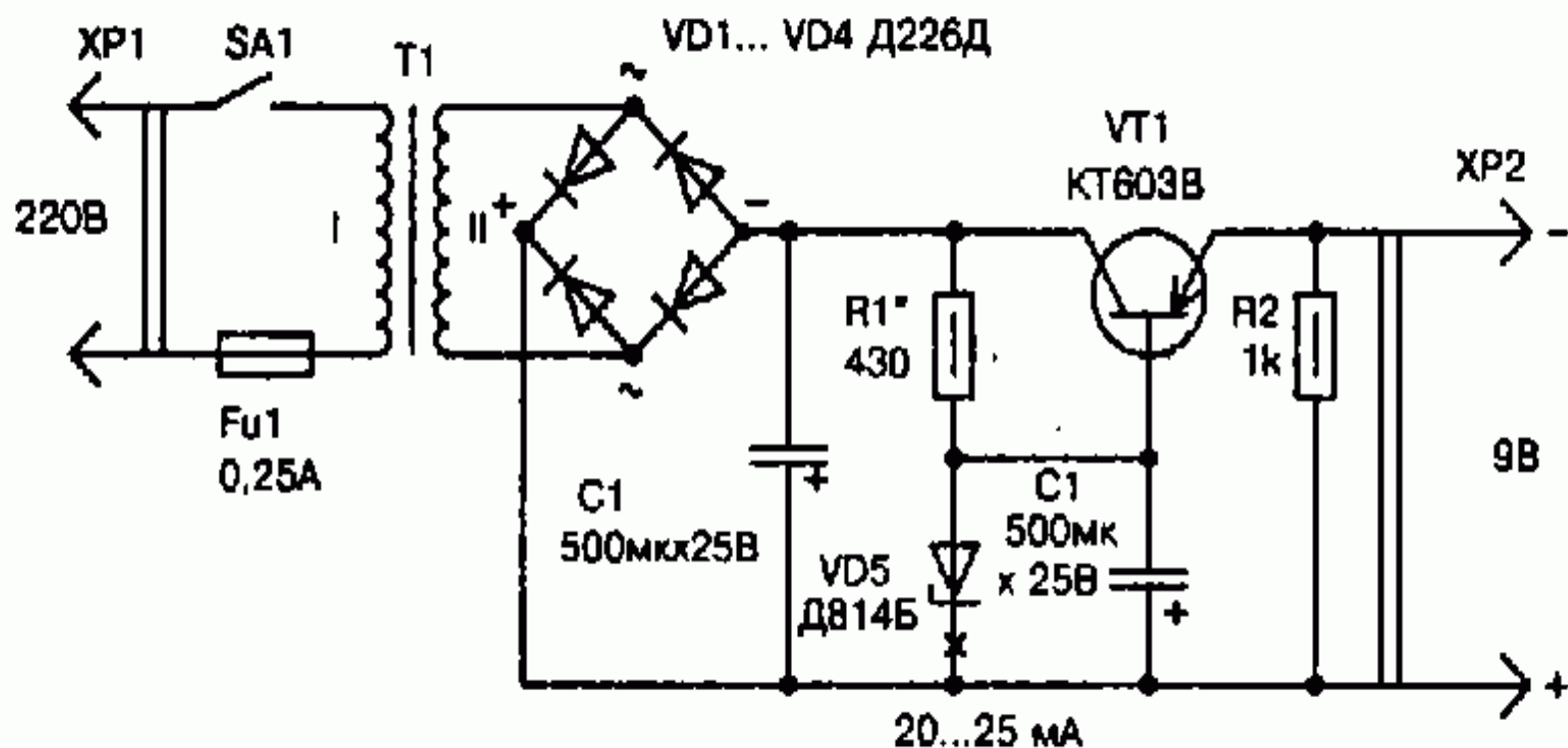
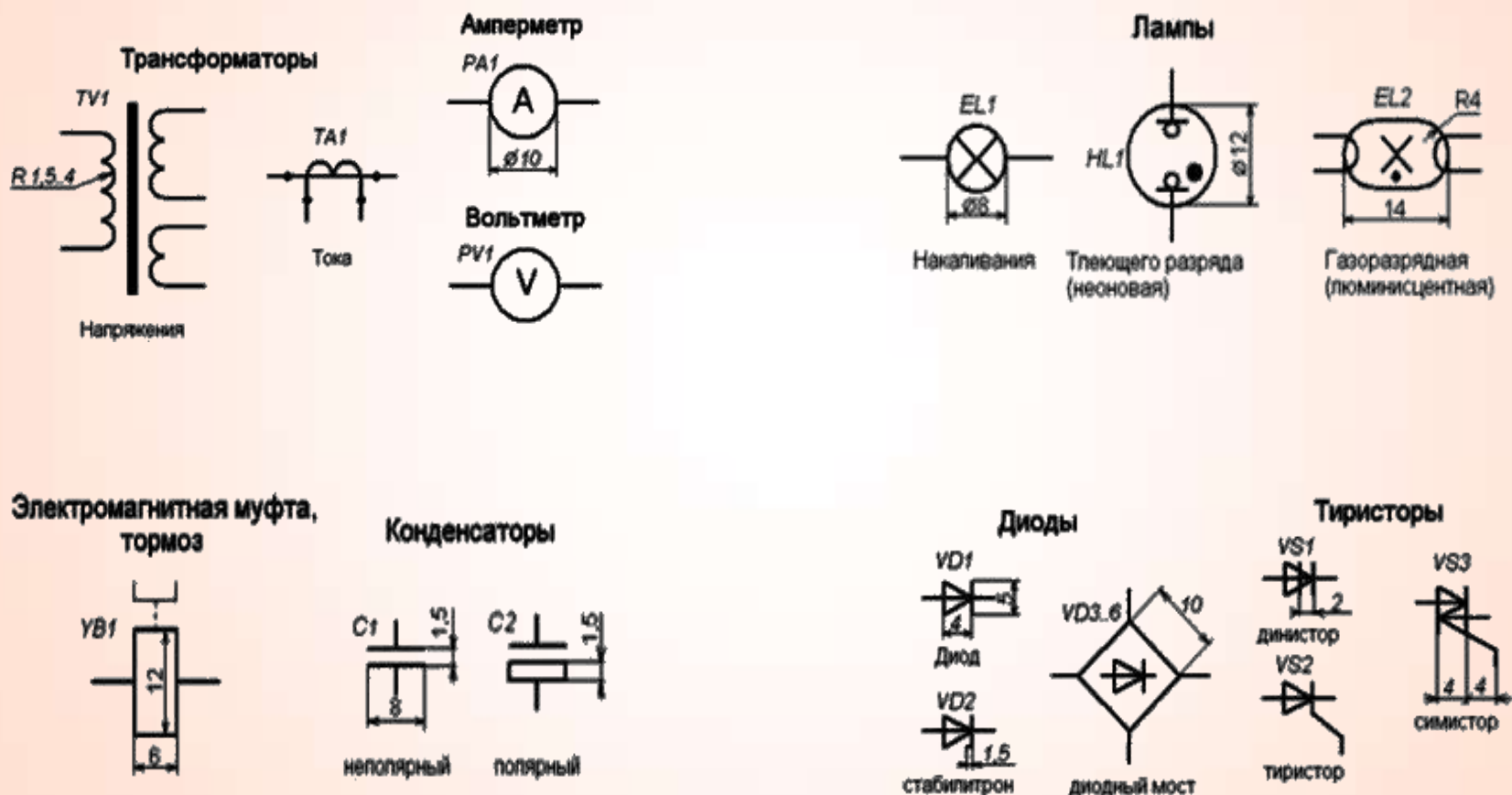
# Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах



# Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах


## Реле времени



## Кнопки



## Выключатели

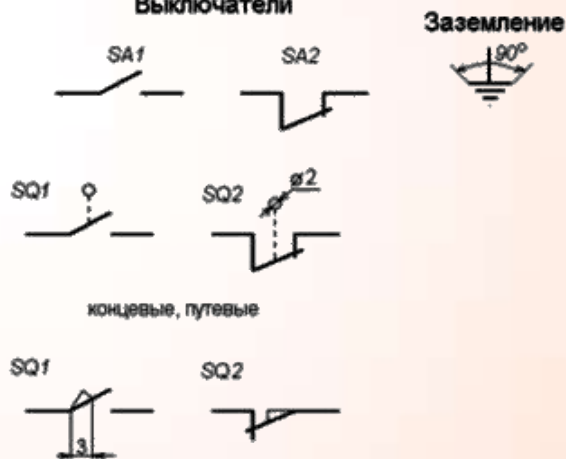

## Резисторы



## Транзисторы биполярные

